



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS  
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

DOCENTE RESPONSÁVEL: DR. MARCO AURÉLIO BENEDETTI RODRIGUES

DOCENTE ESTAGIÁRIO: MSC. MALKI-ÇEDHEQ B. C. SILVA

## Informações da Disciplina

Curso: ENGENHARIA ELETRÔNICA – CTG

Disciplina: ELETRÔNICA DIGITAL 1A

Código: ES441, Turma: EB, Semestre: 2022.1

# LISTA DE EXERCÍCIOS

## AHDL, VHDL e Verilog HDL

**Atenção:** Não utilizar *softwares* para solução desta lista, deve-se resolver com papel e caneta e anexar a foto indicando a questão a que se refere.

ALUNO(A): \_\_\_\_\_

1. Analise a descrição de *hardware* apresentada na Figura 1, e esboce o diagrama de temporização, ao menos os dez primeiros ciclos de clock, para as portas (entradas e saídas) do circuito lógico modelado em AHDL. Considere o clock de entrada de 50MHz. Adicione no gráfico o rótulo, correto, de tempo para cada borda de subida e descida do clock.

Figura 1. Código em AHDL

```
1  SUBDESIGN q1_fsm_moore_ahdl
2  (
3      clk_in : INPUT;
4      saida  : OUTPUT;
5  )
6  VARIABLE
7      fsm: MACHINE WITH STATES (s0,s1,s2);
8  BEGIN
9      fsm.clk = clk_in;
10     TABLE
11         fsm => fsm, saida;
12         s0  => s1 , GND;
13         s1  => s2 , GND;
14         s2  => s0 , VCC;
15     END TABLE;
16 END;
```

2. Analise a descrição de *hardware* apresentada na Figura 2, e esboce o diagrama de temporização, ao menos os dez primeiros ciclos de clock, para as portas (entradas e saídas) do circuito lógico modelado em VHDL. Considere o clock de entrada de 50MHz. Adicione no gráfico o rótulo, correto, de tempo para cada borda de subida e descida do clock.

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  ENTITY q2_fsm_moore_vhdl IS
5  PORT( clk_in : IN STD_LOGIC;
6        saida  : OUT STD_LOGIC);
7  END q2_fsm_moore_vhdl;
8  ARCHITECTURE bhv OF q2_fsm_moore_vhdl IS
9      TYPE estados IS (s0, s1, s2);
10     SIGNAL estado_atual: estados;
11     SIGNAL proximo_estado: estados;
12 BEGIN
13     L1: PROCESS(clk_in)
14     BEGIN
15         IF rising_edge(clk_in) THEN
16             estado_atual <= proximo_estado;
17         END IF;
18     END PROCESS L1;
19     L2: PROCESS (estado_atual)
20     BEGIN
21         CASE estado_atual IS
22             WHEN s0 => proximo_estado <= s1;
23             WHEN s1 => proximo_estado <= s2;
24             WHEN s2 => proximo_estado <= s0;
25             WHEN OTHERS => proximo_estado <= s0;
26         END CASE;
27     END PROCESS L2;
28     L3: PROCESS (clk_in, estado_atual)
29     BEGIN
30         IF rising_edge(clk_in) THEN
31             CASE estado_atual IS
32                 WHEN s0 => saida <= '0';
33                 WHEN s1 => saida <= '1';
34                 WHEN s2 => saida <= '0';
35             END CASE;
36         END IF;
37     END PROCESS L3;
38 END bhv;
```

3. Analise a descrição de *hardware* apresentada na Figura 3, e esboce o diagrama de temporização, ao menos os dez primeiros ciclos de clock, para as portas (entradas e saídas) do circuito lógico modelado em Verilog HDL. Considere o clock de entrada de 50MHz. Adicione no gráfico o rótulo, correto, de tempo para cada borda de subida e descida do clock.

```
1  module q3_fsm_moore_verilog (
2      output reg saida,
3      input  clk_in);
4      localparam s0 = 2'b00;
5      localparam s1 = 2'b01;
6      localparam s2 = 2'b11;
7      reg [1:0] estado_atual, prox_estado;
8      always @ (posedge clk_in)
9      begin : L1
10         estado_atual <= prox_estado;
11     end
12     always @ (estado_atual)
13     begin : L2
14         case (estado_atual)
15             s0: prox_estado = s1;
16             s1: prox_estado = s2;
17             s2: prox_estado = s0;
18             default: prox_estado = s0;
19         endcase
20     end
21     always @ (posedge clk_in)
22     begin : L3
23         case (estado_atual)
24             s0: saida <= 1'b0;
25             s1: saida <= 1'b1;
26             s2: saida <= 1'b0;
27         endcase
28     end
29 endmodule
30
```

4. Analise o circuito lógico modelado em AHDL apresentado na Figura 4, e esboce o circuito RTL (*Register Transfer Level*) equivalente, ou seja, o circuito lógico a nível de registradores, multiplexadores, comparadores, operadores aritméticos e portas lógicas. Explique o circuito digital modelado, sua construção, modo de operação e função.

Figura 4. Código em AHDL

```
1  CONSTANT NumPulsos = 4;  
2  CONSTANT Overflow_f = NumPulsos-1;  
3  CONSTANT n_bits_f= LOG2(overflow_f);  
4  SUBDESIGN q4_divisor_clock_ahdl(  
5      clk_in    : INPUT;  
6      clk_out   : OUTPUT;  
7  )  
8  VARIABLE  
9      cnt[n_bits_f..0] : DFF;  
10     toggle           : TFF;  
11 BEGIN  
12     cnt[].clk = clk_in;  
13     toggle.clk = clk_in;  
14     IF cnt[] < Overflow_f THEN  
15         cnt[].d = cnt[]+1;  
16     ELSE  
17         cnt[].d = 0;  
18         toggle.t = VCC;  
19     END IF;  
20     clk_out = toggle;  
21 END;
```

5. Analise o circuito lógico modelado em VHDL apresentado na Figura 5, e esboce o circuito RTL (*Register Transfer Level*) equivalente, ou seja, o circuito lógico a nível de registradores, multiplexadores, comparadores, operadores aritméticos e portas lógicas. Explique o circuito digital modelado, sua construção, modo de operação e função.

Figura 5. Código em VHDL

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
3  ENTITY q5_divisor_clock_vhdl IS
4  PORT (clk_in : IN std_logic;
5        clk_out: OUT std_logic);
6  END q5_divisor_clock_vhdl;
7
8  ARCHITECTURE bhv OF q5_divisor_clock_vhdl IS
9      CONSTANT NumPulsos_c : integer := 4;
10     CONSTANT Overflow_c : integer := NumPulsos_c-1;
11     SIGNAL Toggle_s : std_logic := '0';
12 BEGIN
13     PROCESS(clk_in)
14     VARIABLE Cnt_v : integer RANGE 0 TO Overflow_c;
15     BEGIN
16         IF rising_edge(clk_in) THEN
17             IF Cnt_v < Overflow_c THEN
18                 Cnt_v := Cnt_v + 1;
19                 Toggle_s <= Toggle_s;
20             ELSE
21                 Cnt_v := 0;
22                 Toggle_s <= not Toggle_s;
23             END IF;
24         END IF;
25     END PROCESS;
26     clk_out <= Toggle_s;
27 END bhv;
```


6. Analise o circuito lógico modelado em Verilog HDL apresentado na Figura 6, e esboce o circuito RTL (*Register Transfer Level*) equivalente, ou seja, o circuito lógico a nível de registradores, multiplexadores, comparadores, operadores aritméticos e portas lógicas. Explique o circuito digital modelado, sua construção, modo de operação e função.

Figura 6. Código em Verilog HDL

```
1  module q6_divisor_clock_verilog(  
2      input clk_in,  
3      output reg clk_out = 0 );  
4  
5      localparam NumPulsos = 4;  
6      localparam Overflow = NumPulsos-1;  
7      reg [$clog2(Overflow)-1:0] cnt;  
8  
9      always @(posedge clk_in)  
10     begin  
11         if (cnt < Overflow) begin  
12             cnt <= cnt + 1'b1;  
13             clk_out <= clk_out;  
14         end  
15         else begin  
16             cnt <= 0;  
17             clk_out <= ~clk_out;  
18         end  
19     end  
20 endmodule  
21
```

7. Analise o circuito RTL, em destaque na Figura 7, e modele-o através de um módulo utilizando a linguagem de descrição de *hardware* AHDL, utilizando o conceito de lógica gerada iterativamente. Explique o código.


Figura 7. Circuito Lógico Digital

 



8. Analise o circuito RTL, em destaque na Figura 8, e modele-o através de um módulo utilizando a linguagem de descrição de *hardware* VHDL, utilizando o conceito de lógica gerada iterativamente. Explique o código.

Figura 8. Circuito Lógico Digital

 

9. Analise o circuito RTL, em destaque na Figura 9, e modele-o através de um módulo utilizando a linguagem de descrição de *hardware* Verilog HDL, utilizando o conceito de lógica gerada iterativamente. Explique o código.

Figura 9. Circuito Lógico Digital

